# **FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation**

# **Analoge Multiplexer/Demultiplexer**

# FST3253 FST3257

#### Grenzwerte

Parameter	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	$U_{B}$	-0,5	7	V
Betriebsstrom	$I_B$		±100	mA
Eingangsspannung	$U_{E}$	-0,5	7	V
Eingangsdiodenflussstrom				
bei $U_E < 0 \text{ V}$	$I_{ED}$		-50	mA
Ausgangsstrom	$I_A$		128	mA
Lagertemperatur	$\vartheta_{ ext{Lag}}$	-65	150	°C

#### Kurzcharakteristik

- Betriebsspannung 4 bis 5,5 V
- Eingangs- und Ausgangsspannung 0 bis 5,5 V
- Einschaltwiderstand typisch 4  $\Omega$
- TTL-kompatible Steuereingänge
- im SOIC-16-, QSOP-16- und TSSOP-16-Gehäuse verfügbar (alle SMD)

#### **Kennwerte** $(U_B = 4.5 \text{ V}; \vartheta_B = -40...+85 \text{ °C})$

Parameter	Kurzzeicl	nen min.	typ.	max.	Einheit
Betriebsspannung	$U_{B}$	4		5,5	V
Betriebsruhestrom					
bei $U_B = 5.5 \text{ V}$	$I_{B0}$			3	$\mu A$
Eingangsspannung	$U_{E}$	0		5,5	V
Ausgangsspannung	$U_A$	0		5,5	V
Einschaltwiderstand					
bei $U_E = 0 \text{ V}, I_E = 64 \text{ mA}$	$R_{\rm Ein}$		4	7	Ω
bei $U_E = 0 \text{ V}, I_E = 30 \text{ mA}$	$R_{Ein}$		4	7	Ω
bei $U_E = 2,4 \text{ V}, I_E = 15 \text{ mA}$	$R_{\rm Ein}$		8	15	Ω
Clamp-Diodenflussspannung					
bei $I_E = -18 \text{ mA}$	$U_{C}$			-1,2	V
Eingangsleckstrom					
bei $U_B = 5.5 \text{ V}$	$I_{EL}$			±1	$\mu A$
Eingangskapazität	$C_{E}$		13		pF
Ausgangskapazität	$C_A$		5		pF
Laufzeit mit $C_L = 50 \text{ pF}$ ,					
bei $U_B = 4,55,5 \text{ V}$					
Bus zu Bus	$t_{SBB}$	1		5,3	ns
Auswahl zu Bus	$t_{SAB}$			0,25	ns
Steuerspannung High	$U_{SH}$	2			V
Steuerspannung Low	$U_{SL}$			0,8	V

# **Beschreibung**

Der FST3253 und der FST3257 sind schnelle Multiplexer/Demultiplexer, die sich sowohl durch CMOS-Schaltkreise als auch mit TTL-Pegel ansteuern lassen und das Schalten hochfrequenter Signale ermöglichen.


Der FST3253 enthält dabei zwei Vierfachmultiplexer/Demultiplexer und der FST3257 vier Zweifach-Multiplexer/Demultiplexer.

Die geringen Widerstände der Schalter ermöglichen das Durchschalten mit minimalen Laufzeiten. Beide Schaltkreise sind in je drei SMD-Gehäusen lieferbar: SOIC-16, QSOP-16 und TSSOP-16.

### Hersteller

Fairchild Semiconductor Corp., 82 Running Hill Road, South Portland, ME 04106, USA, www.fairchildsemi.com

#### Blockschaltbilder

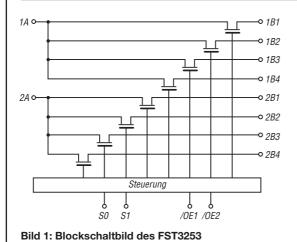

1A 0 1B1
2A 0 2B2
3A 0 3B1
4A 0 4B1
Steuerung
S /OE

Bild 2: Blockschaltbild des FST3257

#### **Anschlussbelegung FST3253**

Pin 1, 15: Freigabe (/OE1, /OE2)

Pin 2, 14: Auswahl (S1, S0)

Pin 3...6: Ausgänge Bus 1 (1B4, 1B3, 1B2, 1B1)

Pin 7: Eingang Bus 1 (1A)

Pin 8: Masse (GND)

Pin 9: Eingang Bus 2 (2A)

Pin 10...13: Ausgänge Bus 2 (2B1, 2B2, 2B3, 2B4)

Pin 16: Betriebsspannung (VCC)

# **Anschlussbelegung FST3257**

Pin 1: Auswahl (S)

Pin 2, 3: Ausgänge Bus 1 (1B1, 1B2)

Pin 4: Eingang Bus 1 (1A)

Pin 5, 6: Ausgänge Bus 2 (2B1, 2B2)

Pin 7: Eingang Bus 2 (2A)

Pin 8: Masse (GND)

Pin 9: Eingang Bus 3 (3A)

Pin 10, 11: Ausgänge Bus 3 (3B2, 3B1)

Pin 12: Eingang Bus 4 (4A)

Pin 13, 14: Ausgänge Bus 4 (4B2, 4B1)

Pin 15: Auswahl (/OE)

Pin 16: Betriebsspannung (VCC)



Bild 3: Pinbelegung (SOIC-16, SMD)

#### **Funktion**

Liegt /OE auf High-Pegel, ist beim FST3253 der zugehörige Bus (Bus 1 oder Bus 2) und beim FST3257 alle Busse (Bus 1 bis Bus 4) aufgetrennt. In diesen Fällen existiert ein hoher Widerstand zwischen dem Ein- und und allen Ausgängen. Nur wenn /OE auf Low liegt, lässt sich über S0 und S1 beim FST3253 bzw. über S beim FST3257 auswählen, auf welchen Ausgang des Busses der Eingang durchgeschaltet werden soll.

Im durchgeschalteten Zustand weist der Widerstand zwischen dem Eingang und dem selektierten Ausgang nur typisch 4  $\Omega$  auf. Der Widerstand zwischen dem Eingang und den nicht durchgeschalteten Ausgängen des Busses ist weiterhin hochohmig.

#### Funktionstabelle FST3253

S1	S0	/OE1	/OE2	Verbindung
X	X	Н	X	Bus 1 aufgetrennt
X	X	X	H	Bus 2 aufgetrennt
L	L	L	L	xA = xB1
L	Н	L	L	xA = xB2
Н	L	L	L	xA = xB3
Н	Н	L	L	xA = xB4

#### Funktionstabelle FST3257

S	/OE	Verbindung
X	Н	alle Busse aufgetrennt
L	L	xA = xB1
H	L	xA = xB2

### **Applikationsschaltung**

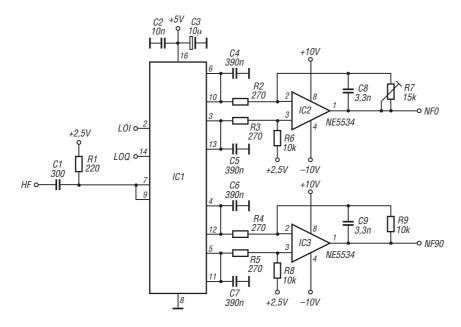


Bild 4: Tayloe-Mischer mit einem FST3253; als Lokaloszillator sind zwei um 90° phasenversetzte Signale erforderlich.